

THREE YEAR B.Sc. DEGREE EXAMINATION, AUGUST - 2021
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM
FIRST SEMESTER
PART - II : ELECTRONICS

PAPER - I : CIRCUIT THEORY AND ELECTRONIC DEVICES*(Under CBCS New Regulation w.e.f. the academic year 2020-21)***Time : 3 Hours****Max. Marks : 75****PART - A****భాగము - ఐ**

Answer any Five questions. Each question Carries 5 Marks.

(5×5=25)

వివేనా ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయండి. ప్రతి ప్రశ్నకు 5 మార్కులు.

1. A 230 V, 50 Hz a.c. supply is applied to a coil 0.06 H inductance and 2.5Ω Resistance connected in series with a $6.8 \mu F$. Calculate **(3+2)**
 - (i) impedance
 - (ii) current.

A 230 V, 50 Hz విద్యుత్తాలక బలంతో ట్రైసి పద్ధతిలో నిర్మించబడిన RLC వలయంలో R విలువ 2.5Ω , ఇండక్షన్ 0.06H మరియు కెపాసిటర్ విలువ $6.8 \mu F$ అయినచో వలయం యొక్క

 - i) నోరోధకాన్ని
 - ii) విద్యుత్తును కనుగొనుము.
2. State and prove Norton's theorem? **(2+3)**
 నార్థన్ సిద్ధాంతాన్ని వివరించి నిరూపించుము.
3. Explain branch current method? **(5)**
 బ్రాంచ్ విద్యుత్ పద్ధతిని వివరించుము.
4. Explain about integrator circuit. **(5)**
 RC ఇంట్రిగ్రేటర్ వలయపు వని విధానాన్ని వివరించుము.
5. Explain about frequency response of the RC circuit. **(5)**
 RC వలయపు హౌనాపున్య ప్రతిస్పందనను చర్చించుము.

6. Explain the operation of FET. (5)

FET పని విధానాన్ని చర్చించుము.

7. Advantages of FET over BJT. (5)

BJT కంటే FET వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు చర్చించండి.

8. Explain about R-L High pass filter. (5)

పై పాస్ ఫిల్టర్ గురించి రాయుము.

PART - B

భాగము - బి

Answer ALL questions. (5×10=50)

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

9. a) A sine wave has a peak value of 30V. Determine. (3+3+2+2)

- (i) R.M.S value (ii) Average value
(iii) Peak factor (iv) Form factor.

సైన్ తరంగం యొక్క గరిష్ట విలువ 30V అయిన i) R.M.S విలువ ii) సరాసరి విలువ iii) పీక్ ఫాక్టర్ iv) ఫామ్ ఫాక్టర్లను కనుగొనుము.

(OR/లేదా)

b) Determine the: (2+2+3+3)

- (i) Current (ii) Voltage
(iii) Phase angle (iv) Power factor of a series RL circuit.

శ్రేణి పద్ధతిలో అమర్చిన RL వలయం యొక్క విద్యుత్, హోట్జె, ఫెజ్ కోణము పవర్ ఫౌక్టర్ను రాబట్టుము.

10. a) State and prove Maximum power transfer theorem with suitable example. (3+7)

గరిష్ట సామర్థ్య బదలీ సిద్ధాంతాన్ని స్టేట్ ఉదాహరణతో వివరించి నిరూపించుము.

(OR/లేదా)

b) Explain the method of converting star to delta connection? (10)

స్టార్ వలయాన్ని డెల్టా వలయంగా మార్చి పద్ధతిని వివరింపుము.

11. a) Derive Resonance frequency of series circuit with suitable diagrams. (2+8)

పటం ద్వారా శ్రేణి పద్ధతిలో అమర్చిన వలయపు అనునాద పోనిపున్యాన్ని రాబట్టుము.

(OR/లేదా)

b) Discuss about R-L differentiator and integrator circuits. (5+5)

డిఫరెన్చియెటర్ మరియు ఇంటిగ్రేటర్ వలయాల గురించి చర్చించుము.

12. a) Explain the input and output characteristics of CE configuration of BJT? (5+5)

BJT యొక్క విన్యాసానికి ఇన్పుట్ మరియు ఔట్పుట్ స్వభావాలను వివరింపుము.

(OR/లేదా)

b) Explain how UJT acts as relaxation oscillator. (10)

UJT రిలాఫ్సన్ ఆసిలేటర్గా పనిచేయు విధానాన్ని వివరింపుము.

13. a) Draw the circuit diagram of Half-wave rectifier and explain its operation. Derive an expression for its ripple factor and efficiency. (2+2+3+3)

పటం ద్వారా హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫియర్ పని విధానాన్ని వివరించి రిపుల్ ఫౌజ్కర్ మరియు సామర్థ్యపు విలువను రాబట్టుము.

(OR/లేదా)

b) Explain about the L and π section filters. Give the applications of filters. (4+4+2)

L మరియు π విభాగపు ఫిల్టర్ గురించి పటం ద్వారా వివరించి, ఫిల్టర్ ఉపయోగాలు రాయండి.